

Lektion 8

Programmieren mit dem X1 Arduino Roboter

Inhaltsverzeichnis

- O Was ist ein Lichtsensor?
- O Was wäre wenn?
- Dein Projekt

Was ist ein Lichtsensor?

o LDR


Light Dependent Resistor

Veränderbarer Widerstand

- Hell: niedriger Widerstand
- Dunkel: hoher Widerstand

o Aufbau

10k Widerstand (Pulldown)

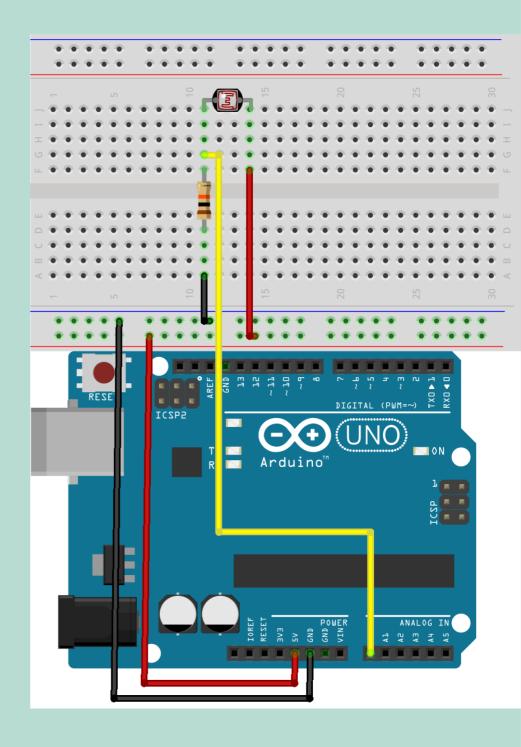

analogRead

- Mit Integer gleichsetzen: lichtWert =
- Pin angeben: A0 (analoger Pin)

Wichtige Keywords

– analogRead-Wert: 0 - 1023

```
1 int lichtWert = 0;
 2
 3□void setup() {
 4
     Serial.begin(9600);
 6
 9 void loop() {
10
11
     lichtWert = analogRead(A0);
12
     Serial.println(lichtWert);
13
14
15
     delay(1000);
16
17 }
```

Dein Projekt

Smarter Lichtschalter

Schreibe ein Programm, dass nur wenn es dunkel ist eine LED einschaltet.

Verwende eine LED und einen LDR.

Quellen

- o Arduino IDE https://arduino.cc
- Fritzing https://fritzing.com